CENTRO DE BACHILLERATO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No 123
´´JOSE MARIA MORELOS Y PAVON´´

RCEESC

UNIDAD 2


(2DA PRACTICA CON DIODOS)

2AM-MECATRONICA

Alumnos: Morales Sánchez César Augusto

Profesor: Carlos Mario Bentura Pacheco

2DA PRACTICA CON DIODOS 17/03/22

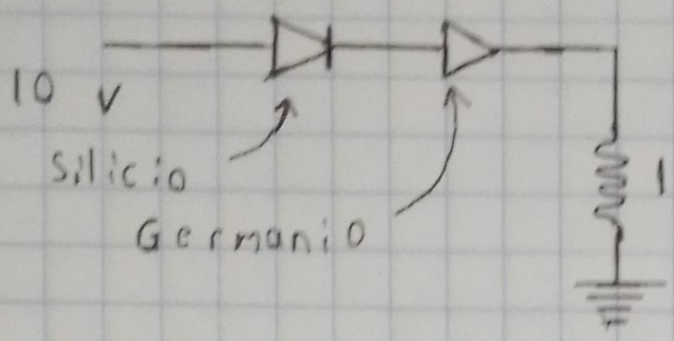

Calcular:
- corriente total I_T
- Voltage de la resistencia (VI)
- sumar todos los voltajes para demostrarlo.

$-15v + 0,7v + 0,3v + I_1(1500\Omega) = 0$

$-14v + 1500 I_1 = 0$

$1500 I_1 = 14$

$I_1 = \frac{14}{1500}$

$I_1 = 0.0093 A$

$VR_1 = 0,7$

$VR_2 = 0.3$


$VR_3 = \frac{13.95}{14.95}$

$VR_n = I_T(R_n)$


César Augusto Morales Sánchez 2 AM-MEC

Rayter

Simulación

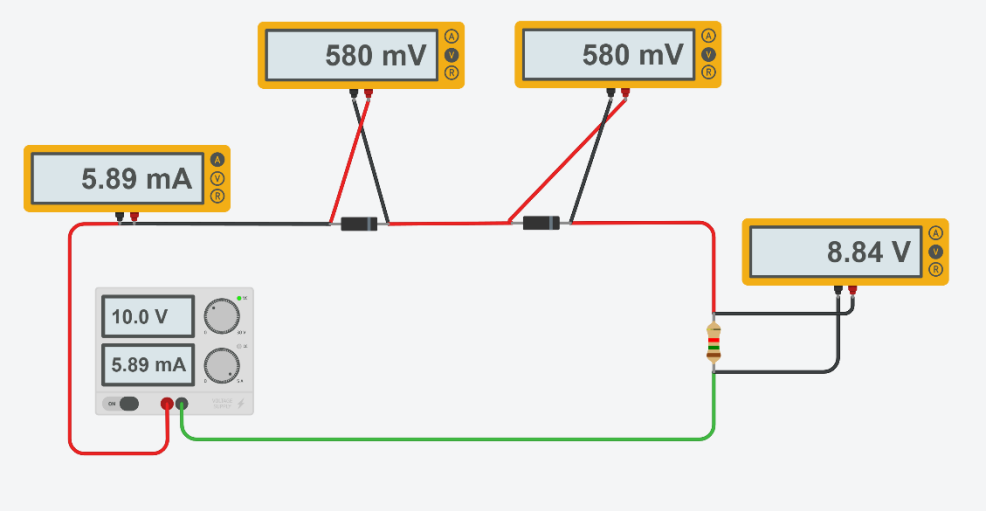

NOTA: Buenos días profesor le escribo para comentarle un problema que tuve en esta actividad. Como me imagino, ya habrá notado que mis cálculos no coinciden con mi simulación y honestamente no se exactamente porque sucede esto, pero tengo una teoría y es que en la simulación no me permitía escoger los diodos de Germanio y tampoco podía cambiar el voltaje de consumo de los diodos. Le agradecería mucho que me aclarara si fue por otro motivo o si estoy en lo correcto, y si es así que me guiara para saber cómo corregirlo, perdón por cualquier molestia que causara, Muchas gracias y que tenga buen día.

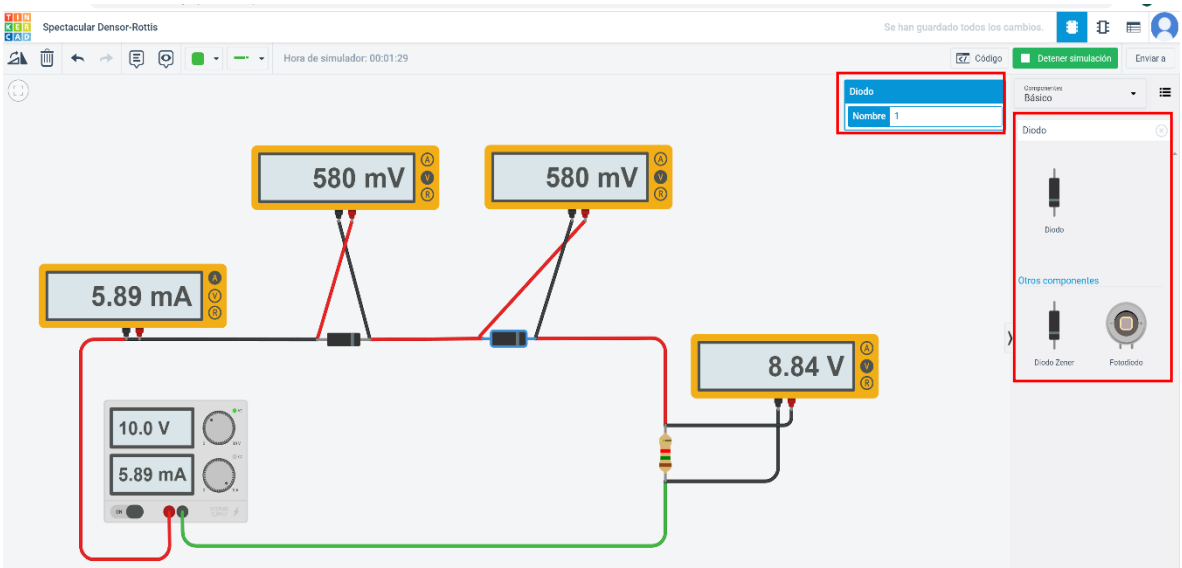

César Augusto Morales Sánchez 2AM-MEC