CENTRO DE BACHILLERATO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No 123
´´JOSE MARIA MORELOS Y PAVON´´

RCEDSC

UNIDAD 2
(Análisis de una tabla de verdad)

2AM-MECATRONICA

Alumnos: Morales Sánchez César Augusto
Profesor: Carlos Mario Bentura Pacheco

Tarea: Analicis de una tabla de verdad

15 / 03 / 22

Tabla de verdad

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Reduccion por minterminos y maxterminos.

Minterminos

$\bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$

$F = A(\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}) + B(\bar{A}C + AC)$

$= A\bar{C}(\bar{B} + B) + BC(\bar{A} + A)$

$= A\bar{C} + BC$

Maxterminos

$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+\bar{C})$

$f = A\bar{C}(B+\bar{B}) + BC(A+\bar{A})$


$= A\bar{C} + BC$

César Augusto Morales Sánchez 2AM-MEC


Tarea: Analizis de una tabla de verdad

15 / 03 / 22

Diagrama del circuito

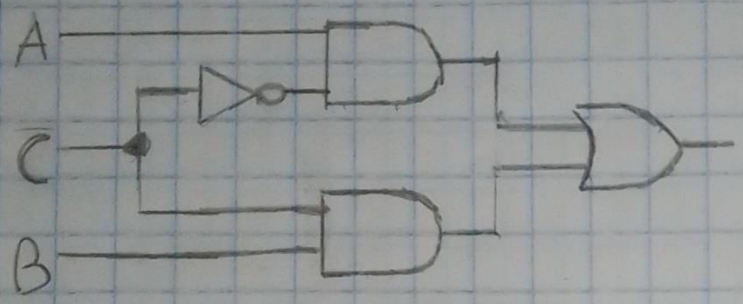

Simulación en Tinkercad

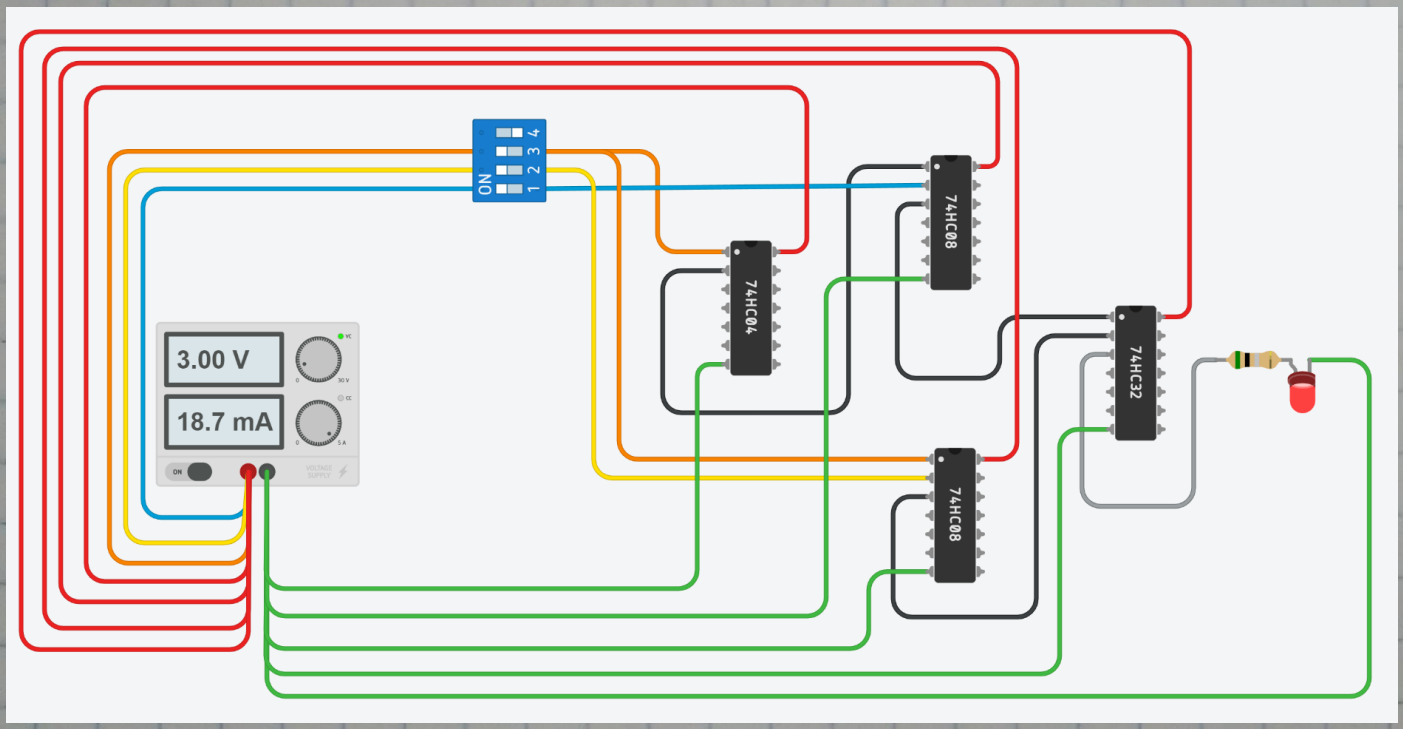

César Augusto Morales Sánchez 2AM-MEC